

Relatório do 13 Laboratório

Discentes:

Erika Costa Alves

Circuitos Digitais, 2019.2

Docente:

Samaherni Moraes Dias

Departamento de Engenharia da Computação e Automação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal-RN, Novembro de 2019

1 Introdução

Este relatório visa em explicar como foi implementado e como foi as conclusões finais referentes á atividade treze de laboratório. Para está atividade, foi-se implementado um **filtro FIR** - *Finite Impulse Response*-. O filtro tem como entrada um vetor de 4 Bits chamado **Y**, e ao longo de três pulsos de clock essa entrada Y vai passado por três registradores diferentes, nos quais cada registrador é multiplicado por uma constante **C** - 0, 1, 2.. -, e no fim cada valor multiplicado será somado para formar a saída final, chamada de **F** que possui 10 Bits. é possível vizualisar melhor o Bloco Operacional na **Figura 1**.

 


Figura 1: Bloco $R \times C$

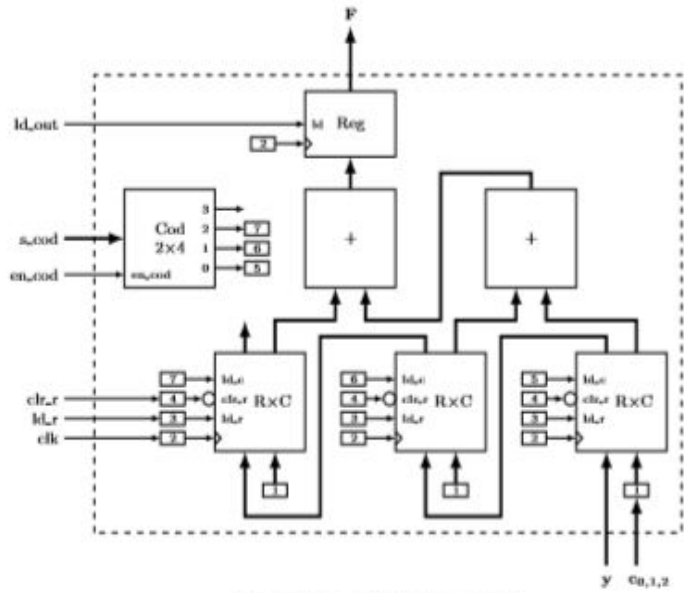


Figura 2: Bloco FIR

Figure 1: Circuito á ser Projetado.

Para uma melhor noção, é possível descrever o processo á cima com uma equação matematica a um filtro FIR de 3 pulsos de clock. Veja a equação a baixo.

$$F = Y(k)C0 + Y(k - 1)C1 + Y(k - 2)C2 \quad (1)$$

2 Desenvolvimento

Para implementar o filtro FIR, foi-se dividido o problema em duas partes, a primeira parte consiste no *Bloco Operacional*, que é exatamente a parte que está descrita na Figura 1. E a segunda parte é o *Bloco Combinacional*, ou seja, uma maquina de estados criada para fazer o funcionamnto do filtro FIR.

2.1 Bloco Operacional

Ao implementar o bloco operacional foi necessario diversos blocos basicos, como por exemplo um registrador com carga paralela, um somador, um decodificador, e por fim um multiplicador.

- **Registrador de Carga Paralela** : para este problema foi utilizado um registrador de carga paralela, pois, toda vez que *ld_tot*, *ld_r*, *ld_c* estivessem em alto, o valor seria carregado via preset.
- **Multiplicador** : aqui o multiplicador foi utilizado para multiplicar os valores de *Y* com *C*.
- **Somadores** : somar os resultados da multiplicação de *Y* com *C*, e em seguida passar para o registrador total.
- **Decodificador** : serve para decodificar o valor de saída o decodificador. No caso desse projeto foi implementado um decodificador 2x4, ou seja, dependendo do bit de entrada haverá uma saída respectiva. Por exemplo, caso o vetor de entrada seja 00 a saída será 0001, caso a entrada seja 01 a saída será 0010.

2.2 Bloco Combinacional

Neste projeto não haveria necessidade de se fazer uma maquina de estados, ele poderia funcionar perfeitamente apenas com o bloco operacional. Contudo com fins de curiosidade foi-se implementado uma maquina de estados para tal. Na **Figura 2** é possível ver como foi projetado.

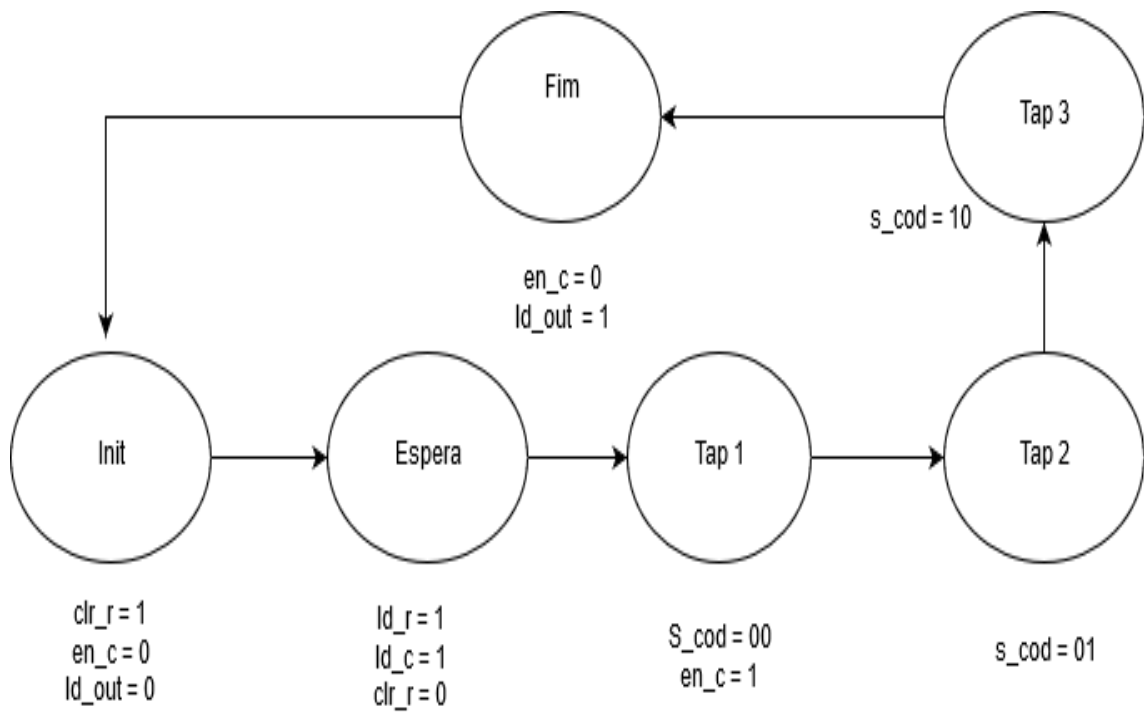


Figure 2: Maquina de Estados.

3 Conclusão

A simulação final do projeto ocorreu quase como previsto, **Figura 3**. Entretanto estamos trabalhando com um filtro FIR, logo se era necessario que o valro final se mantesse. Contudo, no projeto implementado não foi isso que foi feito. Na maquina de estados criada, depois que chega-se ao fim a maquina retorna ao seu estado inicial, no qual o valor dos registradores são resetados.

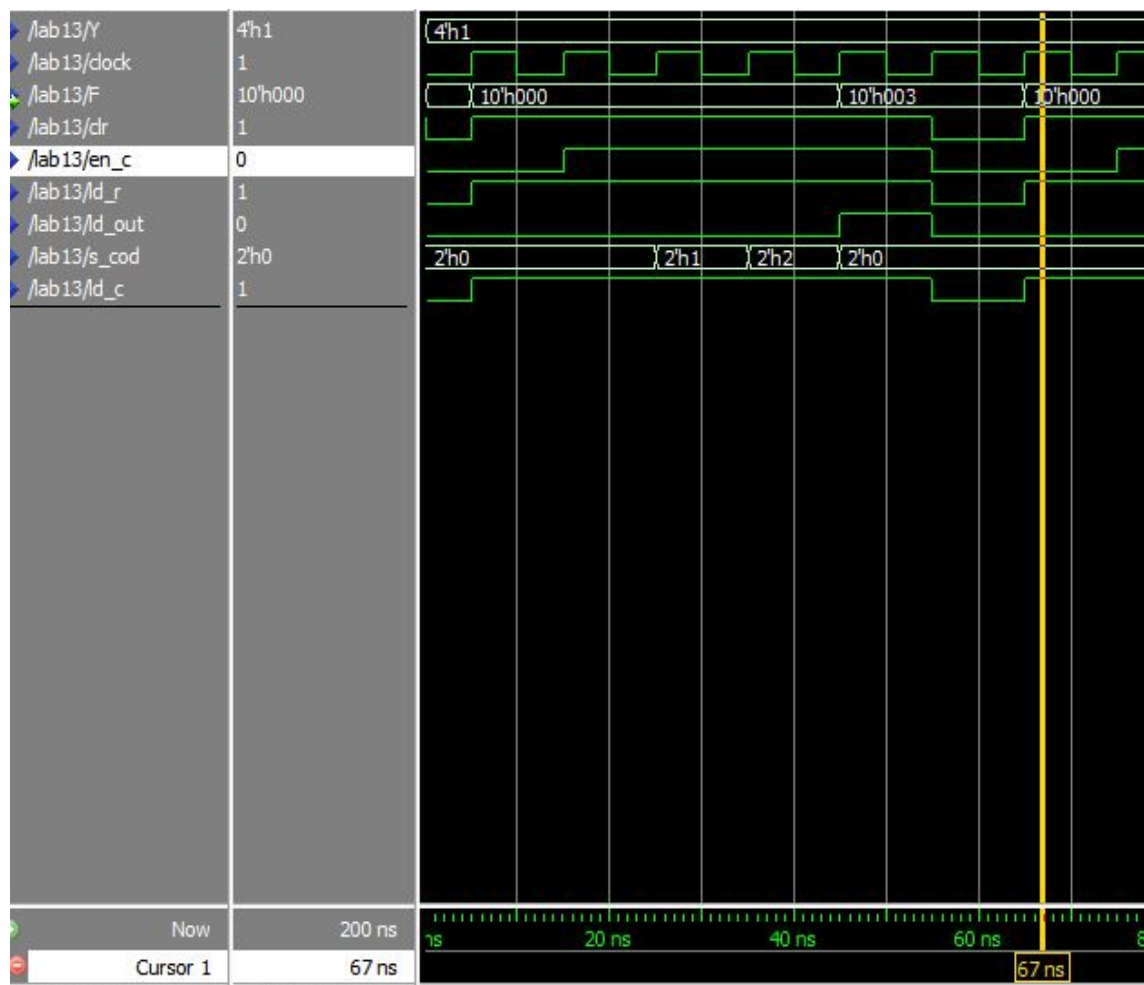


Figure 3: Simulação.

4 Apendice A : VHDL

Neste apendice possui as estruturas gerais implementadas em VHDL. Tais estruturas são o decodificador, bloco operacional e bloco combinacional.

```
entity encoder is
port(   enable, A, B    : in bit;
       Y3,Y2,Y1,Y0     : out bit
);
end encoder;

architecture ckt of encoder is

begin

    Y3 <= enable and A and B;
    Y2 <= enable and A and (not B);
    Y1 <= enable and (not A) and B;
    Y0 <= enable and (not A) and (not B);

end ckt;
```

Figure 4: Decodificador.

```

entity BlocoOperacional is
port(   Y      : in bit_vector(3 downto 0);
        clock  : in bit;
        clr_r  : in bit;
        en_c   : in bit;
        ld_r   : in bit;
        ld_c   : in bit;
        s_cod  : in bit_vector(1 downto 0);
        ld_out : in bit;
        F      : out bit_vector(9 downto 0)
);
end BlocoOperacional;

architecture ckt of BlocoOperacional is
    -- Componenetes --
    component blocoRxC is
    port(   Y      : in bit_vector(3 downto 0);
          C      : in bit_vector(3 downto 0);
          clk,clr : in bit;
          ldc,ldr : in bit;
          Ys      : out bit_vector(3 downto 0);
          YxC     : out bit_vector(9 downto 0)
    );
    end component;

    component Adder10Bits is
    port(   A      : in bit_vector(9 downto 0);
          B      : in bit_vector(9 downto 0);
          Ci     : in bit;
          Co     : out bit;
          S      : out bit_vector(9 downto 0)
    );
    end component;

```

Figure 5: Bloco Operacional.

```

component Register10Bits is
port(  A      : in bit_vector(9 downto 0);
      I      : in bit_vector(9 downto 0);
      enable  : in bit;
      clock   : in bit;
      clr     : in bit;
      B      : out bit_vector(9 downto 0)
);
end component;

-- Sinais --

signal C0, C1, C2      : bit_vector(3 downto 0);
signal Y0, Y1, Y2      : bit_vector(3 downto 0);
signal Yxc0, Yxc1, Yxc2 : bit_vector(9 downto 0);
signal co0, col        : bit;
signal Sum0, sum1      : bit_vector(9 downto 0);
signal Af              : bit_vector(9 downto 0);

begin

-- Nossas variaveis C0,1,2 --

C0(3 downto 0) <= "0001";
C1(3 downto 0) <= "0001";
C2(3 downto 0) <= "0001";

```

Figure 6: Bloco Operacional.


```

entity BlocoCombinacional is
port(  clock   : in bit;
      clr_r   : out bit;
      en_c    : out bit;
      ld_r    : out bit;
      ld_c    : out bit;
      s_cod   : out bit_vector(1 downto 0);
      ld_out  : out bit
);
end BlocoCombinacional;

architecture ckt of BlocoCombinacional is
    -- Componentes --
    component FFD is
    port( clk, D, P, C: in bit;
          q: out bit
    );
    end component;

    -- Sinais --

    signal nexts      : bit_vector(2 downto 0);
    signal s          : bit_vector(2 downto 0);
    signal nclr_r     : bit;

begin

```

Figure 7: Bloco Combinacional.

```

-- Sinais --

signal nexts    : bit_vector(2 downto 0);
signal s        : bit_vector(2 downto 0);
signal nclr_r   : bit;

begin

    nexts(0) <= ((not s(0)) and (not s(2))) or (s(2) and
nexts(1) <= ((not s(2)) and (not s(1)) and s(0)) or (
nexts(2) <= ((not s(2)) and s(1) and s(0)) or (s(2) a

    nclr_r <= (not s(2)) and (not s(1)) and (not s(0));
    en_c   <= s(2) or s(1);
    ld_r   <= s(2) or s(1) or s(0);
    ld_c   <= s(2) or s(1) or s(0);
    s_cod(0) <= ((not s(2)) and s(1) and s(0));
    s_cod(1) <= (s(2) and (not s(1)) and (not s(0)));
    ld_out <= s(2) and (not s(1)) and s(0);

    clr_r <= not nclr_r;

    chinela0 : FFD
port map(clock, nexts(0), '1', '1', s(0));

    chinela1 : FFD
port map(clock, nexts(1), '1', '1', s(1));

    chinela2 : FFD
port map(clock, nexts(2), '1', '1', s(2));

end ckt;

```

Figure 8: Bloco Combinacional.