

Relatorio 11

Erika Costa Alves

21 de Outubro de 2019

1 Introdução

Neste relatório será mostrado como foi resolvido o problema descrito no laboratório 11, no qual será uma **Maquina de Vendas**. O circuito a ser projetado possui duas entradas principais, **A** de 8 bits, o valor da moeda que será colocada, e **S**, também de 8 bits, será o valor do produto que queremos da maquina de vendas. Há duas outras entradas secundarias, **c** para indicar quando foi colocado uma moeda, e **d** para indicar quando o produto foi liberado.

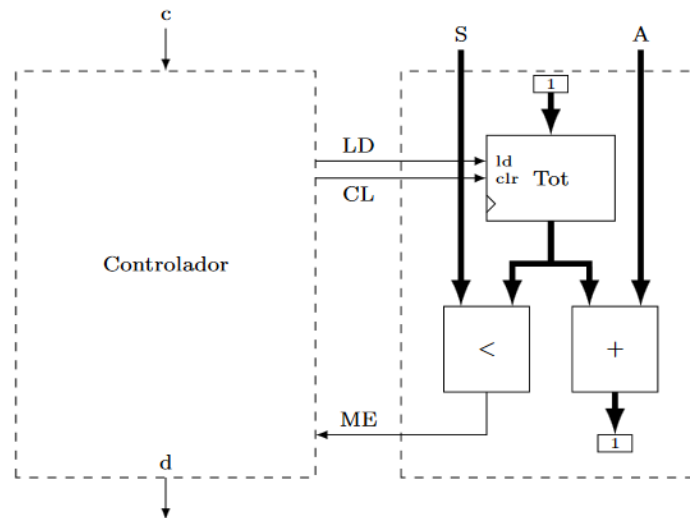


Figura 1: Circuito á ser Projetado.

2 Desenvolvimento

Nesse projeto, para ser resolvido foi dividido em duas partes importantes, o **Bloco Operacional** e o **Bloco Combinacional**. Esses dois juntos formam o que conhecemos como **Projeto RTL**, ou seja, um maquina de estado de alto nivel. Logo a baixo, a **Figura 2** vemos uma maquina de estado de alto nivel para o projeto de Maquina de Vendas. E logo em seguida temos a versão reduzida, **Figura 3**, uma maquina de estado de baixo nivel.

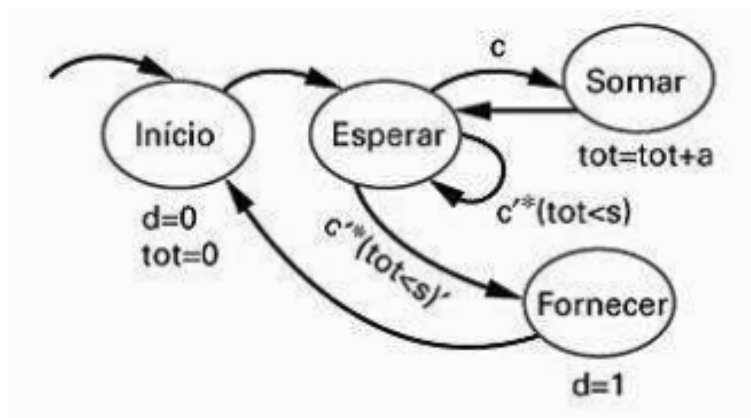


Figura 2: Maquina de Alto Nivel.

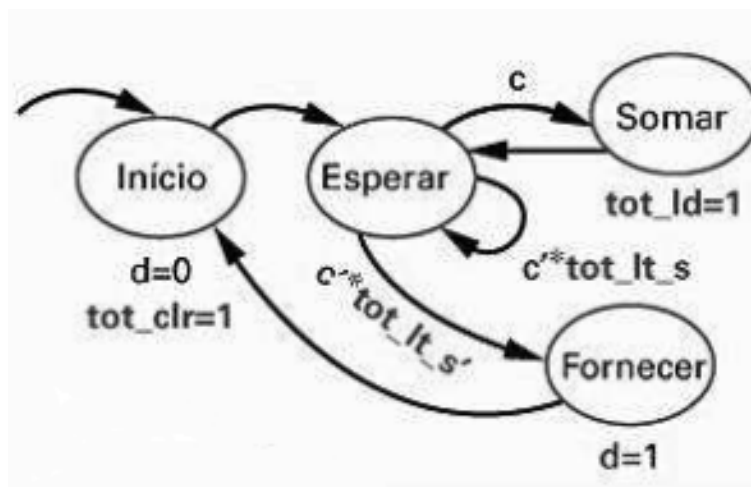


Figura 3: Maquina de Baixo Nivel.

2.1 Bloco Operacional

O bloco operacional será a parte que irá conter todos os componentes necessários para o funcionamento do circuito, como por exemplo um multiplexador, um somador, um registrador, e por fim um comparador de magnitude. Note que o bloco operacional surgiu a partir da simplificação da máquina de estado de alto nível. Todas as condições que possuíam alguma operação matemática foram retiradas e colocadas no lugar de uma variável.

Como foi mostrado na Máquina de Estado, toda vez que é inserida uma moeda, o valor da moeda é somado ao valor total, e para isso foi utilizado um somador de 8 Bits. O valor total é armazenado em um registrador de 8 bits, e no qual o valor da saída do comparador é comparado com o valor do produto. Caso o valor da saída seja maior ou igual ao do produto, é liberado o produto.

É importante observar que, para fazer as ligações entre o registrador da soma total e o próprio somador, é necessário um **multiplexador**, se não sempre irá ficar somando, e no caso só queremos que some se e somente se quando a variável **tot ld** estiver em alto.

2.2 Bloco combinacional

O bloco combinacional é basicamente a lógica para a mudança de estados, da máquina de estados, e os registradores que irão armazenar os bits de estado. Para montar a tabela verdade, como é possível ver na **Tabela 1**, foram utilizados os bits de saída do bloco operacional. Por fim, as saídas do bloco combinacional serão tanto o **d** como os bits de sinal para zerar ou carregar o valor no registrador do valor total.

S1	S0	c	ME	N1	N0	LD	CL	d
0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1

Tabela 1: Tabela Verdade para o Bloco Combinacional e a Maquina de Estados.

3 Código em VHDL

O comparador de 8 bits foi feito a partir de um comparador de 4 bits. Tal que primeiro comparamos os quatro bits mais significativos, caso os bits sejam iguais, iremos comparar os 4 bits menos significativos.

```

entity BlocoCombinacional is
port(
    clk      : in bit;
    c        : in bit;
    lt_s     : in bit;
    d        : out bit;
    tot_ld   : out bit;
    tot_clr  : out bit
);
end BlocoCombinacional;

architecture ckt of BlocoCombinacional is
component FFD is
port( clk, D, P, C: in bit;
      q: out bit
);
end component;

    signal s      : bit_vector(1 downto 0);
    signal n      : bit_vector(1 downto 0);

begin

    n(0) <= (not s(0)) or ((not s(1)) and (not c));
    n(1) <= ((not s(1)) and s(0) and c) or ((not s(1)) and s(0) and (not lt_s));
    d <= s(1) and s(0);
    tot_ld <= s(1) and (not s(0));
    tot_clr <= (not s(0)) and (not s(1));

    chinela0 : FFD
    port map(clk, n(0), '1', '1', s(0));

    chinela1 : FFD
    port map(clk, n(1), '1', '1', s(1));

end ckt;

```

Figura 4: Bloco Combinacional.

4 Resultados e Execução

Uma coisa importante de se observar nos resultados é que a saída **d** só será alta quando pararmos de colocar moeda dentro da maquina, ou seja, quando **c** estiver em baixo. Observe que na simulação ocorre exatamente isso, o valor total é somando enquanto estivermos colocando moeda, e mesmo que o valor total, **Tot**, seja maior que o valor do produto **s**.

```

entity comparator8Bits is
    port(
        A      : in bit_vector(7 downto 0);
        B      : in bit_vector(7 downto 0);
        Z      : out bit;
        X      : out bit;
        Y      : out bit
    );
end comparator8Bits;

architecture ckt of comparator8Bits is
    component Comparator4Bits is
    port(
        A, B    : in bit_vector(3 downto 0);
        Z      : out bit;
        X      : out bit;
        Y      : out bit
    );
    end component;

    signal aux1    : bit_vector(2 downto 0);
    signal aux2    : bit_vector(2 downto 0);

begin

    Z <= aux1(0) and aux2(0);
    X <= aux1(1) or (aux1(0) and aux2(1));
    Y <= aux1(2) or (aux1(0) and aux2(2));

    comaprador0 : Comparator4Bits
    port map(A(7 downto 4), B(7 downto 4), aux1(0), aux1(1), aux1(2));

    comaprador1 : Comparator4Bits
    port map(A(3 downto 0), B(3 downto 0), aux2(0), aux2(1), aux2(2));

end ckt;

```

Figura 5: Comparador de 8 bits.

```

entity lab111 is
port(  A, S    : in bit_vector(7 downto 0);
      clk     : in bit;
      c       : in bit;
      d       : out bit
);
end lab111;

architecture ckt of lab111 is
    -- Componentes --
    component Register8Bits is
port(  A      : in bit_vector(7 downto 0);
      clock   : in bit;
      clr     : in bit;
      B       : out bit_vector(7 downto 0)
);
    end component;
    component Adder8Bits is
port(  A      : in bit_vector(7 downto 0);
      B      : in bit_vector(7 downto 0);
      Ci     : in bit;
      Co     : out bit;
      S      : out bit_vector(7 downto 0)
);
    end component;
    component Mux2x1 is
port(  I0, I1  : in bit;
      s       : in bit;
      enable  : in bit;
      Y       : out bit
);
    end component;

```

Figura 6: Junção de Tudo pt1.


```

component comparator8Bits is
port(  A      : in bit_vector(7 downto 0);
      B      : in bit_vector(7 downto 0);
      Z      : out bit;
      X      : out bit;
      Y      : out bit
);
end component;

-- Bloco combinacional --
component BlocoCombinacional is
port(  clk      : in bit;
      c        : in bit;
      lt_s     : in bit;
      d        : out bit;
      tot_ld   : out bit;
      tot_clr  : out bit
);
end component;

signal AdderToMux      : bit_vector(7 downto 0);
signal MuxToReg        : bit_vector(7 downto 0);
signal RegToComp       : bit_vector(7 downto 0);
signal RegToMux        : bit_vector(7 downto 0);
signal RegToAdder      : bit_vector(7 downto 0);
signal Cout            : bit;
signal LD, CL, ME      : bit;
signal clnot, aux1, aux2 : bit;
signal aux3            : bit_vector(7 downto 0);

```

Figura 7: Junção de tudo pt2.

```

begin

blocoComb : BlocoCombinacional
port map(clk, c, ME, d, LD, CL);

c1not <= not CL;

somador : Adder8Bits
port map(A(7 downto 0), RegToAdder(7 downto 0), '0', Cout, AdderToMux(7 downto 0));

aux3(7 downto 0) <= AdderToMux(7 downto 0);

multiplexador0 : mux2x1
port map(RegToMux(0), aux3(0), LD, '1', MuxToReg(0));

multiplexador1 : mux2x1
port map(RegToMux(1), aux3(1), LD, '1', MuxToReg(1));

multiplexador2 : mux2x1
port map(RegToMux(2), aux3(2), LD, '1', MuxToReg(2));

multiplexador3 : mux2x1
port map(RegToMux(3), aux3(3), LD, '1', MuxToReg(3));

multiplexador4 : mux2x1
port map(RegToMux(4), aux3(4), LD, '1', MuxToReg(4));

multiplexador5 : mux2x1
port map(RegToMux(5), aux3(5), LD, '1', MuxToReg(5));

multiplexador6 : mux2x1
port map(RegToMux(6), aux3(6), LD, '1', MuxToReg(6));

multiplexador7 : mux2x1
port map(RegToMux(7), aux3(7), LD, '1', MuxToReg(7));

registrador : Register8Bits
port map(MuxToReg(7 downto 0), clk, c1not, RegToComp(7 downto 0));

```

Figura 8: Junção de tudo pt3.

```

registrador : Register8Bits
port map(MuxToReg(7 downto 0), clk, c1not, RegToComp(7 downto 0));

RegToAdder(7 downto 0) <= RegToComp(7 downto 0);
RegToMux(7 downto 0) <= RegToComp(7 downto 0);

comporador : comparator8Bits
port map(S(7 downto 0), RegToComp(7 downto 0), aux1, ME, aux2);

end ckt;

```

Figura 9: Junção de tudo pt4.

```

vsim lab111
add wave *

force A(0) 0 0
force A(1) 0 0
force A(2) 0 0
force A(3) 0 0
force A(4) 0 0
force A(5) 1 0
force A(6) 0 0
force A(7) 0 0

force S(0) 0 0
force S(1) 0 0
force S(2) 0 0
force S(3) 0 0
force S(4) 0 0
force S(5) 0 0
force S(6) 0 0
force S(7) 1 0

force c 0 0, 1 30 -repeat 90

force clk 0 0, 1 5 -repeat 10

run 200

```

Figura 10: Simulação.

 


Figura 11: Resultado pt1.

 


Figura 12: Resultado pt2.

 


Figura 13: Resultado pt3.