



Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Disciplina - Circuitos Digitais - ELE2715

Professor - Samaherni Moraes Dias

Aluno(a) - Erika Costa Alves Matrícula - 2016019571

Relatório do Laboratório 06

9 de setembro de 2019

1. Introdução

Este relatório se refere à atividade prática de laboratório da disciplina de Circuitos Digitais. Esta atividade tem como objetivo de projetar um circuito em VHDL, na qual tem uma entrada de 4 bits, e essa entrada vai entrar paralelamente e os dados inseridos paralelamente serão transmitidos serialmente. E a saída será os valores definidos pela entrada de 4 bits. Por fim, o circuito deve ter entradas assíncronas para dar clear nos valores. Observe a **Figura 1** para observar melhor o que será feito.

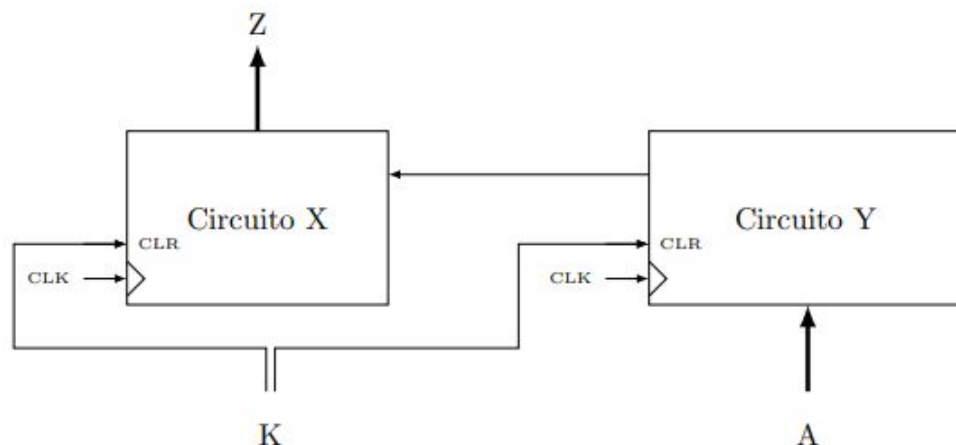


Figura 1 - Circuito proposto.

2. Desenvolvimento

Como queremos introduzir um valor paralelamente e depois serialmente, utilizaremos o conhecimento sobre armazenamento de dados utilizando componentes chamados de Flip Flop.

Primeiramente será resolvido o problema do Circuito Y, que é o circuito que vai introduzir os valores paralelamente. Para resolvermos isso é preciso ter utilizar as entradas assíncronas, em específico será utilizada a entrada *set* do Flip Flop, e logo na entrada será utilizado uma porta *nand*, pois, será utilizado uma entrada *enable* para que toda vez que ela estiver em alto o valor que queremos que seja armazenado no flip flop será colocado. Como são quatro flip flops, então o processo anterior será feito para os quatro flip flops, e além disso as saídas de cada flip flop será colocada na entrada de cada flip flop, com exceção do último flip flop que será ligado no Circuito X. Logo a cada pulso de clock os valores armazenados nos flip flops serão passados para a direita.

Vale lembrar que o uso do *nand* é por que as entradas assíncronas do flip flop são barradas. E, também, que o uso das entradas assíncronas foi essencial por que essas entradas forçam os flip flops irem para 0 ou 1 (dependendo da entrada assíncrona que for utilizar) independente do valor que estiver na entrada. A entrada *reset* leva o flip flop a 0, e a entrada *set* leva o flip flop a 1. Nesse circuito será utilizado a entrada *reset* para dar um 'clear' nos valores tanto do circuito X como do circuito Y.

Segundamente para fazer o circuito X é mais simples, pois, é apenas um registrador de 4 bits que transfere os valores serialmente. Então para fazer isso basta ligar as saídas de cada flip flop na entrada do próximo flip flop, sendo a entrada do primeiro flip flop a saída do circuito Y. Assim, a cada pulso de clock o valor será passado pro próximo flip flop até que cada flip flop do circuito X fique com o valor de entrada inicial A. A saída Z do circuito geral vai ser a saída de cada flip flop do circuito X, sendo o primeiro flip flop o do bit mais significativo, e o último flip flop o bit menos significativo.

3. Implementação

O código dos circuitos foi feito em VHDL utilizando o software ModelSim. Logo a baixo está todos os códigos utilizados para o projeto.

```
entity FFJK is
port(   clk, j, k, p, c : in bit;
      q                 : out bit
);
end FFJK;

architecture ckt of FFJK is
  signal qs : bit;
begin

  process(clk, p, c)
  begin

    if p = '0' then qs <= '1';
    elsif c = '0' then qs <= '0';
    elsif clk = '1' and clk'event then
      if j = '1' and k = '1' then qs <= not qs;
      elsif j = '1' and k = '0' then qs <= '1';
      elsif j = '0' and k = '1' then qs <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;

  q <= qs;

end ckt;
```

Figura 2 - Código para Flip Flop JK

```

entity CircuitoY is
port(  A      : in bit_vector(3 downto 0);
      e      : in bit;
      clock   : in bit;
      clear   : in bit;
      saida   : out bit

);
end CircuitoY;

architecture ckt of CircuitoY is
component FFJK is
port(  clk, j, k, p, c : in bit;
      q               : out bit
);
end component;

      signal aux      : bit_vector(3 downto 0);
      signal qs       : bit_vector(3 downto 0);
      signal qs2      : bit_vector(2 downto 0);

begin

      aux(0) <= not(e and A(0));
      aux(1) <= not(e and A(1));
      aux(2) <= not(e and A(2));
      aux(3) <= not(e and A(3));

      chinela0 : FFJK
      port map(clock, '0', '1', aux(0), clear, qs(0));

      qs2(0) <= not qs(0);

      chinela1 : FFJK
      port map(clock, qs(0), qs2(0), aux(1), clear, qs(1));

      qs2(1) <= not qs(1);

      chinela2 : FFJK
      port map(clock, qs(1), qs2(1), aux(2), clear, qs(2));

      qs2(2) <= not qs(2);

      chinela3 : FFJK
      port map(clock, qs(2), qs2(2), aux(3), clear, qs(3));

      saida <= qs(3);

end ckt;

```

Figura 3 - Código para Circuito Y

```

entity CircuitoX is
port(  entrada : in bit;
      clock    : in bit;
      clear    : in bit;
      Z        : out bit_vector(3 downto 0)
);
end CircuitoX;

architecture ckt of CircuitoX is
component FFJK is
port(  clk, j, k, p, c : in bit;
      q                : out bit
);
end component;

      signal aux      : bit_vector(3 downto 0);
      signal sig      : bit_vector(3 downto 0);

begin

      aux(0) <= not entrada;

      chinela0 : FFJK
      port map(clock, entrada, aux(0), '1', '1', sig(0));

      aux(1) <= not sig(0);

      chinela1 : FFJK
      port map(clock, sig(0), aux(1), '1', '1', sig(1));

      aux(2) <= not sig(1);

      chinela2 : FFJK
      port map(clock, sig(1), aux(2), '1', '1', sig(2));

      aux(3) <= not sig(2);

      chinela3 : FFJK
      port map(clock, sig(2), aux(3), '1', '1', sig(3));

      Z(0) <= sig(0);
      Z(1) <= sig(1);
      Z(2) <= sig(2);
      Z(3) <= sig(3);

end ckt;

```

Figura 4 - Código para Circuito X

```

entity lab06 is
port(  A      : in bit_vector(3 downto 0);
      K, clk  : in bit;
      enable  : in bit;
      Z      : out bit_vector(3 downto 0)
);
end lab06;

architecture ckt of lab06 is
component CircuitoY is
port(  A      : in bit_vector(3 downto 0);
      e      : in bit;
      clock   : in bit;
      clear   : in bit;
      saida   : out bit
);
end component;
component CircuitoX is
port(  entrada : in bit;
      clock    : in bit;
      clear    : in bit;
      Z        : out bit_vector(3 downto 0)
);
end component;

      signal conexao : bit;

begin

      Y      : CircuitoY
port map(A(3 downto 0), enable, clk, K, conexao);

      X      : CircuitoX
port map(conexao, clk, K, Z(3 downto 0));

end ckt;

```

Figura 5 - Código Final

4. Execução/Resultado

Após a implementação dos códigos em VHDL, foi feita a simulação usando o ModelSim. Foi-se feita a simulação dos circuitos a parte, e depois feita a simulação de todo o circuito junto.

Por fim, depois de projetar e fazer um estudo de como foi feito os circuitos é possível fazer uma análise sobre o quão útil é a utilização de armazenadores de memória e a forma como é passada as informações bit a bit. As formas de transmissão de informação digital é de grande importância, claro, com auxílio da frequência - o Clock -, pois, é utilizada até mesmo na área de telecomunicação e computação.

 


Figura 6 - Circuito X

 


Figura 7 - Circuito Y

 


Figura 8 - Simulação Final