

Relatorio 08

Erika Costa Alves

25 de setembro de 2019

0.1 Introdução

Nesse relatório será mostrado como foi projetado o circuito da **Figura 1**. O Circuito abaixo tem como objetivo de projetar um contador, que possui duas entradas, **A** e **B**, ambas de 4 bits. O contador vai começar do menor valor de entrada e vai contar até o maior valor de entrada. Além disso haverá duas entradas chamadas **Enable**, que vai ativar o circuito, e **Clear**, para dar um reset no circuito e deixar tudo em baixo.

O design do circuito será feito utilizando do software chamado **ModelSim**, e implementado com a linguagem VHDL.

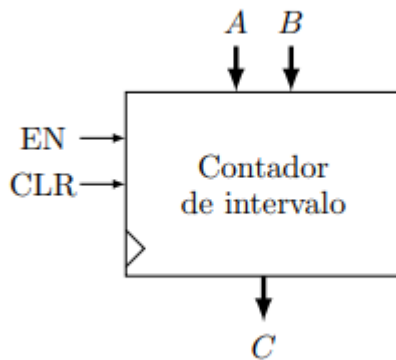


Figura 1: Circuito a ser Projetado.

0.2 Desenvolvimento

O Projeto foi desenvolvido em três partes diferentes, mas todas igualmente importantes. Sendo a primeira parte o **Contador Up/Down com carga paralela**, a segunda parte é o circuito lógico que vai limitar a contagem entre o maior valor e o menor valor, e por fim a terceira parte que vai ser o circuito lógico que vai comparar para saber qual é o maior ou menor valor de entrada.

0.2.1 Contador Up/Down com carga paralela

Para fazer o design de um contador Up/Down, ou seja, crescente e decrescente, foi feito um projeto de maquina de estado para um contador de 3 bits. Mas por que 3 bits? é muito complicado trabalhar com tabala verdade de mais de 4 bits. Contudo isso não é um problema, por que durante o processo de implementação foi possivel ver um padrão de combinação logica no contador. Por fim, foi-se feito uma tabela verdade utilizando uma tabela de **estado presente e estado futuro do Flip Flop JK**.

Q	Qn	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Tabela 1: Flip Flop Next State

Após fazer o design do contador em si, para fazer a carga paralela basta utilizar uma **nand** na entrada do **preset** do flip flop JK. No nand, os valores que serão colocados são exatametne um ativador, que chamaremos de **enable2**, e a carga de entrada A ou B.

Por fim, no contador implementado falta colocar o **Enable** que fazer com que toda a logica do circuito funcione. Para isso, observemos que no circuito há varios **and**, e cada and terá mais uma entrada que será exatamente o Enable.

Logo abaixo, na figura 2, vemos o resultado final do contador Up/Down.

M	QA	QB	QC	QAn	QBn	Qcn
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0

Tabela 2: Tabela verdade para o Estado Presente e Futuro

0.2.2 Limitador de contagem

A segunda parte do design do projeto foi feita utilizando dois comparadores e uma flip flop JK. Os dois comparadores vão comparar com a saída do contador com A ou B. Caso A seja o menor número, e B seja o maior número, o contador irá contar de A até B.

Entretanto, como será a logica para que o bit do Up/Down seja alto ou baixo? Para isso foi utilizado um flip flop, no qual o clock está aterrado e as entradas J e K não importam. As saídas dos contadores vão ficar no set e preset do flip flop.

0.2.3 Menor ou Maior valor

Por fim, para saber qual é o maior ou menor valor foi utilizado um comparador de magnetude, e depois, para fazer a seleção das entradas foi utilizado um **Mux 2x1**.

0.3 Implementação em VHDL

```
entity FFJK is
port(  clk, j, k, p, c : in bit;
      q                : out bit
);
end FFJK;

architecture ckt of FFJK is
  signal qs : bit;
begin

  process(clk, p, c)
  begin
    if p = '0' then qs <= '1';
    elsif c = '0' then qs <= '0';
    elsif clk = '1' and clk'event then
      if j = '1' and k = '1' then qs <= not qs;
      elsif j = '1' and k = '0' then qs <= '1';
      elsif j = '0' and k = '1' then qs <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;

  q <= qs;
end ckt;
```

Figura 2: Flip Flop JK

```
---- Comparador de 4 bits ----
--- Z é A igual a B ---
--- X é A maior que B ---
--- Y é A menor que B ----

entity Comparator4Bits is
port(  A, B    : in bit_vector(3 downto 0);
      Z       : out bit;
      X       : out bit;
      Y       : out bit
);
end Comparator4Bits;

architecture ckt of Comparator4Bits is

  signal sig1 : bit_vector(7 downto 0);

begin
  sig1(0) <= not(A(0) xor B(0));
  sig1(1) <= not(A(1) xor B(1));
  sig1(2) <= not(A(2) xor B(2));
  sig1(3) <= not(A(3) xor B(3));

  Z <= sig1(0) and sig1(1) and sig1(2) and sig1(3);
  X <= (A(3) and (not B(3))) or (sig1(3) and A(2) and
  Y <= (B(3) and (not A(3))) or (sig1(3) and B(2) and

end ckt;
```

Figura 3: Comparador.

¹No VHDL do Contador Up/Down há um pequeno erro na imagem. Na linha 43 deveria ser sig1(0) não sig1(3).

```

entity Mux2x1 is
port(   I0, I1   : in bit;
        s       : in bit;
        enable  : in bit;
        Y       : out bit
);
end Mux2x1;

architecture ckt of Mux2x1 is

    signal sig1, sig2      : bit;

begin

    sig1 <= (not s) and I0;
    sig2 <= s and I1;

    Y <= enable and(sig1 or sig2);

end ckt;

```

Figura 4: Multiplexador

```

--- Contador U/D com entrada paralela ---
entity CounterUD is
port(   UD       : in bit;
        enable1  : in bit; -- funcionar o circuito
        enable2  : in bit; -- preset
        clock    : in bit;
        clear    : in bit;
        Entrada  : in bit_vector(3 downto 0);
        Saída    : out bit_vector(3 downto 0)
);
end CounterUD;

architecture ckt of CounterUD is
    --- Flip Flop JK ---
    component FFJK is
    port(   clk, j, k, p, c : in bit;
            q               : out bit
    );
    end component;

    --- Signals ---
    signal sig1      : bit_vector(3 downto 0); -- Preset
    signal sig2      : bit_vector(3 downto 0); -- logica do jk
    signal sig3      : bit_vector(3 downto 0); -- saidas dos ff jk
    signal aux1      : bit_vector(2 downto 0);
    signal aux2      : bit_vector(2 downto 0);

begin

    --- Entrada no preset ---
    sig1(0) <= enable2 and Entrada(0);
    sig1(1) <= enable2 and Entrada(1);
    sig1(2) <= enable2 and Entrada(2);
    sig1(3) <= enable2 and Entrada(3);

```

Figura 5: Contador parte 1.

0.4 Conclusão e Execução

No final, temos os resultados finais dos codigos. é possível observar que o design está funcionando normalmente como previsto. É interessante ver como a ideia do registrador é tão simples e bastante util. Algo tão simples como pode ter tanta utilizadas.

```

--- Logica do Contador ---

sig2(0) <= '1';

aux1(0) <= (not UD) and sig3(0) and enable1;
aux2(0) <= UD and (not sig3(3)) and enable1;
sig2(1) <= UD xor sig3(0);

aux1(1) <= aux1(0) and sig3(1) and enable1;
aux2(1) <= aux2(0) and (not sig3(1)) and enable1;
sig2(2) <= aux1(1) or aux2(1);

aux1(2) <= aux1(1) and sig3(2) and enable1;
aux2(2) <= aux2(1) and (not sig3(2)) and enable1;
sig2(3) <= aux1(2) or aux2(2);

--- Port map ---

bit0 : FFJK
port map(clock, sig2(0), sig2(0), sig1(0), clear, sig3(0));

bit1 : FFJK
port map(clock, sig2(1), sig2(1), sig1(0), clear, sig3(1));

bit2 : FFJK
port map(clock, sig2(2), sig2(2), sig1(0), clear, sig3(2));

bit3 : FFJK
port map(clock, sig2(3), sig2(3), sig1(0), clear, sig3(3));

```

Figura 6: Contador parte 2.

```

entity lab08 is
port(
    A, B : in bit_vector(3 downto 0);
    en : in bit;
    enp : in bit;
    clk : in bit;
    clr : in bit;
    C : out bit_vector(3 downto 0)
);
end lab08;

architecture ckt of lab08 is
    -- Contador U/D --
    component CounterUD is
    port(
        UD : in bit;
        enable1 : in bit;
        enable2 : in bit;
        clock : in bit;
        clear : in bit;
        Entrada : in bit_vector(3 downto 0);
        Saida : out bit_vector(3 downto 0)
    );
    end component;

    -- Comparador --
    component Comparator4Bits is
    port(
        A, B : in bit_vector(3 downto 0);
        Z : out bit;
        X : out bit;
        Y : out bit
    );
    end component;

    -- Flip Flop JK --
    component FFJK is
    port(
        clk, j, k, p, c : in bit;
        q : out bit
    );
    end component;

```

Figura 7: VHDL final 1.

Usando o tipo de arquivo de simulação o '.do' é possível simular o VHDL final projetado.

```

--      MUX 2x1      --
component Mux2x1 is
port(  I0, I1  : in bit;
      a       : in bit;
      enable  : in bit;
      Y       : out bit
);
end component;

--      Signals      --
signal FFtoCounter : bit;
signal Z1,X1,Y1    : bit;
signal Z2,X2,Y2    : bit;
signal Z3,X3,Y3    : bit;
signal aux1, aux2  : bit;
signal sig0, sig1  : bit_vector(3 downto 0);
signal aux3        : bit_vector(3 downto 0);

begin

  C(3 downto 0) <= aux3(3 downto 0);

  contador : CounterUD -- contador
  port map(FFtoCounter, en, enp, clk, clr, sig0(3 downto 0), aux3(3 downto 0));

  comparator1 : Comparator4Bits -- Condicao para crescer
  port map(sig0(3 downto 0), aux3(3 downto 0), Z1, X1, Y1);

  comparator2 : Comparator4Bits -- condicao para decrescer
  port map(sig1(3 downto 0), aux3(3 downto 0), Z2, X2, Y2);

  aux1 <= not Z1;
  aux2 <= not Z2;

  chinelinha : FF3K
  port map('0', '0', '0', aux2, aux1, FFtoCounter);

```

Figura 8: VHDL final 2.

```

-- Saber ser A é maior ou menor que B --

comparator3 : Comparator4Bits
port map(A(3 downto 0), B(3 downto 0), Z3, X3, Y3);

-- Para A

mux0 : mux2x1
port map(A(0), B(0), X3, '1', sig0(0));

mux1 : mux2x1
port map(A(1), B(1), X3, '1', sig0(1));

mux2 : mux2x1
port map(A(2), B(2), X3, '1', sig0(2));

mux3 : mux2x1
port map(A(3), B(3), X3, '1', sig0(3));

-- Para B

mux00 : mux2x1
port map(B(0), A(0), X3, '1', sig1(0));

mux10 : mux2x1
port map(B(1), A(1), X3, '1', sig1(1));

mux20 : mux2x1
port map(B(2), A(2), X3, '1', sig1(2));

mux30 : mux2x1
port map(B(3), A(3), X3, '1', sig1(3));

end ckt;

```

Figura 9: VHDL final 3.

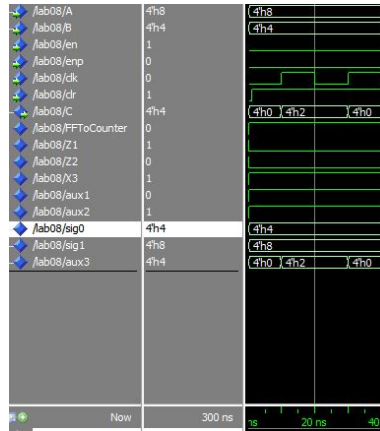


Figura 10: Simulação parte 1.

 


Figura 11: Simulação parte 2.

 


Figura 12: Simulação parte 3.

 


Figura 13: simulação parte 4.